

Descripción en VHDL de circuitos aritméticos para campos finitos $GF(2^m)$

Presenta: Mario Alberto García-Martínez

1



Contenido

- Introducción
- Generalidades
- El exponenciador para $GF(2^m)$
- El multiplicador sistólico y serial
- El multiplicador LSB-first
- El multiplicador por dígitos
- Conclusiones


2



Introducción

- Las **operaciones aritméticas** sobre $GF(2^m)$ son intensamente usadas en criptografía, en códigos de corrección de errores y procesamiento digital de señales
- Esto presenta la necesidad de que tales operaciones puedan ser desarrolladas a **altas velocidades**.

3

- 
- Frente a los desarrollos en software de estos algoritmos, proponemos en este trabajo la **implementación en hardware** de tales operaciones básicas.
 - Usamos VHDL para la descripción de los circuitos y usamos las herramientas del paquete ISE4.1i de Xilinx para realizar la síntesis y la simulación de los diseños.

4

Generalidades

- Un campo finito $GF(2^m)$ tiene 2^m elementos, y es una extensión del campo $GF(2) = \{0,1\}$.
- Todo campo finito tiene asociado por lo menos un polinomio irreducible de orden m de la forma:
 - $p(x) = x^m + \sum_{i=0}^{m-1} p_i x^i$ con $p_i \in \{0,1\}$

5

Generalidades

- Todo campo finito tiene un elemento primitivo α que es una raíz de $p(x)$ y los elementos del campo pueden ser expresados como potencias de α :
 - $GF(2^m) = \{0, \alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^{2^m-1} = 1\}$
- Y ya que :
 - $p(\alpha) = 0$ se tiene que $\alpha^m = P(\alpha)$

6

Generalidades

- Es decir, los elementos del campo pueden ser representados como polinomios en \mathbf{a} de orden menor que m operando sobre $GF(2)$.
- Así un elemento A puede ser expresado como:
 - $A(\mathbf{a}) = \sum_{i=0}^{m-1} a_i \mathbf{a}^i$ con $a_i = \{0,1\}$

7

Considere el campo $GF(2^4)$ cuyo polinomio irreducible es $p(x) = x^4 + x^3 + 1$

Potencia de α	Representación polinomial
α^0	1
α^1	α
α^2	α^2
α^3	α^3
α^4	$\alpha^3 + 1$
α^5	$\alpha^3 + \alpha + 1$
α^6	$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1$
α^7	$\alpha^2 + \alpha + 1$
α^8	$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$
α^9	$\alpha^2 + 1$
α^{10}	$\alpha^3 + \alpha^2$
α^{11}	$\alpha^3 + \alpha^2 + 1$
α^{12}	$\alpha + 1$
α^{13}	$\alpha^2 + \alpha$
α^{14}	$\alpha^3 + \alpha^2$
α^{15}	1

Donde $\mathbf{a}^4 = \mathbf{a}^3 + 1$

Este campo $GF(2^4)$ es de *característica 2*, de *dimensión 4*, de *orden* $2^4=16$ y tiene $2^4-1=15$ elementos

8

El exponenciador para GF(2^m)

- Se propone una implementación en hardware del **método binario** de exponenciación para GF(2^m) en su versión *LSB-first*.
- Esto nos ha permitido el diseño de una estructura que usa dos multiplicadores en paralelo mejorando la eficiencia del exponenciador.

9

Algoritmo de exponenciación

- Sea **M** un elemento arbitrario de GF(2^m) expresado como:

$$M = \sum_{i=0}^{i=m-1} m_i a^i$$

- y sea $e \in (1 \leq e \leq 2^m - 1)$ un entero cuya representación binaria es:

$$e = \sum_{i=0}^{n-1} e_i 2^i = (e_{n-1}, e_{n-2}, \dots, e_1, e_0); e_i \in \{0,1\}$$

10

Algoritmo de exponenciación

- Entonces la potencia $R = M^e$ modulo el polinomio irreducible G , está también en $GF(2^m)$ y, según el método binario, se calcula mediante el siguiente algoritmo:

11

Algoritmo: (Exponenciación LSB-first)

- **Input:** M, e, G
- **Output:** $R = M^e \pmod{G}$
- =====
- 1.- $C := M; R := 1;$
- 2.- **for** $i := 0$ **to** $n-1$ **do**
- 2.a).- **if** $e_i := 1$ **then** $R := R * C \pmod{G}$
- 2.b).- $C := C * C \pmod{G}$
- **end for** ;
- 3.- **return** $R;$


12

Ejemplo: $e = 11111010 = 250$

e	Step 2.a (R)	Step 2.b (C)
0	1	$(M^2)^2 = M^4$
1	$1 * M^2 = M^2$	$(M^2)^2 = M^4$
0	M^2	$(M^4)^2 = M^8$
1	$M^2 * M^8 = M^{10}$	$(M^8)^2 = M^{16}$
1	$M^{10} * M^{16} = M^{26}$	$(M^{16})^2 = M^{32}$
1	$M^{26} * M^{32} = M^{58}$	$(M^{32})^2 = M^{64}$
1	$M^{58} * M^{64} = M^{122}$	$(M^{64})^2 = M^{128}$
1	$M^{122} * M^{128} = M^{250}$	$(M^{128})^2 = M^{256}$

13

Arquitectura del exponenciador

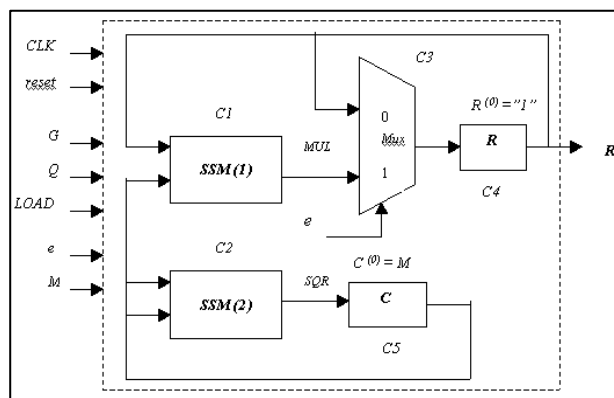

Se requieren n multiplicaciones y sn^2 ciclos de reloj

14

Descripción VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity exponentiator is --Main entity
  Port ( M,e,G,Q : in std_logic;
        R : out std_logic; --R=M^e (mod G)
        CLK,reset : in std_logic);
end exponentiator;

architecture Behavioral of exponentiator is

  component SSM port(
    CLK,reset,G,Q,A,B: in std_logic;
    C: out std_logic);
  end component;

  component Mux21 port(
    X,Y,e: in std_logic;
    Z: out std_logic);
  end component;

  component REG port(
    CLK,reset,LOAD,In_reg: in std_logic;
    Out_reg: out std_logic);
  end component;

  signal S_reg,C,S_reg,R,S,SQR,S_MUL,S_In,R:
  std_logic;

begin

  C1: SMM port map
    (CLK=>CLK,reset=>reset,G=>G,Q=>Q,
    A=>S_reg,R,B=>S_reg,R,C=>S_MUL);
  C2: SMM port map
    (CLK=>CLK,reset=>reset,G=>G,Q=>Q,
    A=>S_reg,C,B=>S_reg,C,C=>S_SQR);
  C3: Mux21 port map(X=>S_reg,R,Y=>S_MUL,Z=>In_R);
  C4: REG port map
    (CLK=>CLK,reset=>reset,LOAD=>LOAD,
    In_reg=>S_In,R,Out_reg=>S_reg,R);
  C5: REG port map
    (CLK=>CLK,reset=>reset,LOAD=>LOAD,
    In_reg=>S_In,R,Out_reg=>S_reg,R);

end Behavioral;
=====

```

15


Resultados

	[6]	[7]	Aquí
Multiplicaciones	$2^{(m-1)}$	$2^{(m-1)}$	n
Multiplicadores	$m-1$	$2^{(m-1)}$	2
Elevadores al cuadrado	$m-1$	----	--
Registros	---	----	2
Multiplexores	m	----	1
Tiempo de cómputo	$m^2-m+m/2+1$	$2m^2+2$	$(3m-1)n^2$

Requerimientos de hardware y de tiempos para la exponenciación

16


El multiplicador sistólico y serial

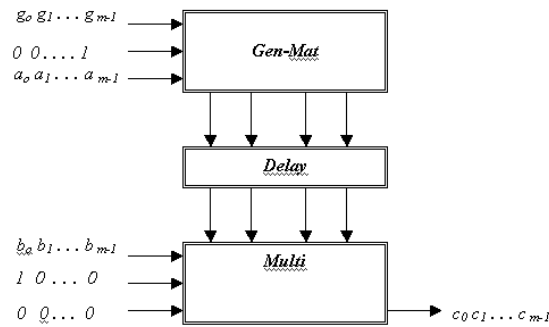


Hace una multiplicación en $3m-1$ ciclos de reloj

17

Bloques del multiplicador

 


Gen_mat

 

Sol_multi

18

Celda celda01b

 

Celda de Gen_mat

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4 entity celda01b is
5     port (CLK,CLR : in STD_LOGIC;
6           Gin,Qin,Ain: in STD_LOGIC;
7           Gout,Qout,Aout: out STD_LOGIC);
8 end celda01b;
9
10 architecture celda01b_arch of celda01b is
11
12 begin
13     process (CLK,CLR)
14         variable Gtemp, Qtemp, r: STD_LOGIC;
15     begin
16         if rising_edge(CLK) then
17             if (CLR='1') then
18                 Gout <='0';Qout<='0';Aout<='0';
19             elsif (Qin='1') then
20                 Aout<=r; r:=Ain;
21             else
22                 Aout<=((Gtemp and r) xor Ain);
23             end if;
24             Gout<=Gtemp; Gtemp:=Gin;
25             Qout<=Qtemp; Qtemp:=Qin;
26         end if;
27     end process;
28 end celda01b_arch;

```

19

Descripción VHDL de Gen_mat


```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4 entity gen_mat4 is
5     generic (n: positive:=4);
6     port (CLK,CLR,Ginput,Qinput,Ainput:in STD_LOGIC;
7           Col_0,Col_1,Col_2,Col_3:out STD_LOGIC);
8 end gen_mat4;
9
10 architecture gen_mat4_arch of gen_mat4 is
11
12     component celda01b
13         port (CLK,CLR,Gin,Qin,Ain: in STD_LOGIC;
14               Gout,Qout,Aout: out STD_LOGIC);
15     end component;
16
17     signal Gtemp,Qtemp,Atemp: STD_LOGIC_VECTOR(0 to n-1);
18
19 begin
20
21     gen_mat: for I in 0 to n-1 generate
22
23         cel0: if (I=0) generate
24             celda0: celda01b port map (CLK=>CLK, CLR=>CLR, Gin=>Ginput, Qin=>Qinput,
25                                       Ain=>Ainput,Gout=>Gtemp(I), Qout=>Qtemp(I), Aout=>Atemp(I));
26         end generate cel0;
27
28         cel1: if (I<n-1 and I>=1) generate
29             celda1: celda01b port map (CLK=>CLK, CLR=>CLR, Gin=>Gtemp(I-1), Qin=>Qtemp(I-1)
30                                       Ain=>Atemp(I-1),Gout=>Gtemp(I), Qout=>Qtemp(I), Aout=>Atemp(I)
31                                       );
32         end generate cel1;
33     end generate gen_mat;
34
35     Col_0<=Ainput; Col_1<=Atemp(0); Col_2<=Atemp(1); Col_3<=Atemp(2);
36
37 end gen_mat4_arch;

```

20

Celda cel_mul

 

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4 entity cel_mul is
5     port (CLK,CLR:in STD_LOGIC;
6           Ain,Bin,Cin,Din: in STD_LOGIC;
7           Bout,Cout,Dout: out STD_LOGIC);
8 end cel_mul;
9
10 architecture cel_mul_arch of cel_mul is
11 begin
12     process (CLK,CLR)
13         variable Btemp,r: STD_LOGIC;
14     begin
15         if rising_edge(CLK) then
16             if (CLR='1') then
17                 Bout<='0';Dout<='0';Cout<='0';
18             elsif Din='1' then
19                 r:=Bin;
20             end if;
21             Dout<=Din;Cout<=(Cin xor (r and Ain));
22             Bout<=Btemp;Btemp:=Bin;
23         end if;
24     end process;
25 end cel_mul_arch;
26

```

21

Descripción VHDL de Sol_multi

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4 entity Sol_multi is
5     generic (n:positive:=8);
6     port (CLK,CLR,Binput,Cinput,Dinput: in STD_LOGIC;
7           Ainput: in STD_LOGIC_VECTOR(0 to n-1);
8           Coutput: out STD_LOGIC);
9 end Sol_multi;
10
11 architecture Sol_multi_arch of Sol_multi is
12
13     component cel_mul
14         port (CLK,CLR,Ain,Bin,Cin,Din: in STD_LOGIC;
15               Bout,Cout,Dout: out STD_LOGIC);
16     end component;
17
18     signal Btemp,Ctemp,Dtemp: STD_LOGIC_VECTOR(0 to n-1);
19
20 begin
21
22     Sol: for I in 0 to n-1 generate
23
24         cel0: if (I=0) generate
25             celda0: cel_mul port map (CLK=>CLK, CLR=>CLR, Ain=>Ainput(I),
26                                     Bin=>Binput, Cin=>Cinput, Din=>Dinput,
27                                     Bout->Btemp(I),Cout->Ctemp(I),Dout->Dtemp(I));
28         end generate cel0;
29
30         celx: if (I<n-1 and I>=1) generate
31             celdax: cel_mul port map (CLK=>CLK, CLR=>CLR, Ain=>Ainput(I),
32                                     Bin->Btemp(I-1),Cin->Ctemp(I-1),Din->Dtemp(I-1),
33                                     Bout->Btemp(I),Cout->Ctemp(I),Dout->Dtemp(I));
34         end generate celx;
35     end generate Sol;
36
37     Coutput<=Dtemp(n-1);
38 end Sol_multi_arch;
39

```

22

Descripción VHDL del multiplicador(a)

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4 entity Multiplicador is
5     generic (m: positive :=4);
6     port (CLK, CLR: in STD_LOGIC;
7           Gin,Qin,Ain,Cin,Bin: in STD_LOGIC;
8           Cout: out STD_LOGIC);
9 end Multiplicador;
10
11 architecture Multiplicador_arch of Multiplicador is
12
13     component gen_matx
14     port (CLK,CLR,Ginput,Qinput,Ainput:in STD_LOGIC;
15           Col_0:buffer STD_LOGIC;
16           Col:out STD_LOGIC_VECTOR(1 to m-1));
17     end component;
18
19     component delay1
20     port (CLK,CLR,In_Col_0: in STD_LOGIC;
21           In_Col: in STD_LOGIC_VECTOR (1 to m-1);
22           Out_Col_0: out STD_LOGIC;
23           Out_Col: out STD_LOGIC_VECTOR (1 to m-1));
24     end component;
25
26     component Sol_multi
27     port (CLK,CLR,Binput,Cinput,Dinput,A_0: in STD_LOGIC;
28           Ainput: in STD_LOGIC_VECTOR(1 to m-1);
29           Coutput: out STD_LOGIC);
30     end component;
31
32     signal primera, segunda: STD_LOGIC_VECTOR(1 to m-1);
33     signal temp1,temp2: STD_LOGIC;
```

23

Descripción VHDL del multiplicador(b)

```
34
35 begin
36
37     U1: gen_matx
38     port map (CLK=>CLK,CLR=>CLR,Ginput=>Gin,Qinput=>Qin,
39             Ainput=>Ain, Col_0=>temp1,Col=>primera);
40
41     U2: delay1
42     port map (CLK=>CLK,CLR=>CLR,In_Col_0=>temp1,
43             In_Col=>primera,Out_Col_0=>temp2,Out_Col=>segunda);
44
45     U3: Sol_multi
46     port map (CLK=>CLK,CLR=>CLR,Binput=>Bin,Cinput=>Cin,Dinput=>Qin,
47             A_0=>temp2,Ainput=>segunda, Coutput=>Cout);
48     AIn=>segunda, Bout=>Bout);
49 end Multiplicador_arch;
```

24

Requerimientos de hardware

	m=4	m=8	m=16	m=32	m=64	m=128
Reg= $2.5m^4+11.5m-6$	80	246	818	2922	10970	42426
AND= $4m^4+12m-5$	107	347	1211	4475	17147	67067
OR= $1.5m^4+7.5m-2$	52	154	502	1774	6622	25534
XOR= $0.5m^4+1.5m-1$	13	19	151	559	2141	8383

	FPGA XC4010XL	FPGA XCV300
No. de compuertas	10 K	323 K
CLB's	400	1536
Flip-flops	1120	6144

25

Observaciones y consideraciones

- Siendo que el multiplicador es la parte modular del exponenciador, concluimos que si logramos una mejora en las complejidades en espacio y tiempo del multiplicador, lo podremos hacer directamente sobre el exponenciador.

26

Observaciones y consideraciones

- Examinamos una nueva arquitectura serial que se basa en el algoritmo *LSB-first* como se muestra enseguida.

27

Multiplicador serial LSB-first

- Sean $a, b, c \in GF(2^m)$ y se representan en una base polinomial como:
 - $a = a_0 + a_1\mathbf{a} + \dots + a_{m-1}\mathbf{a}^{m-1}$
 - $b = b_0 + b_1\mathbf{a} + \dots + b_{m-1}\mathbf{a}^{m-1}$
 - $c = c_0 + c_1\mathbf{a} + \dots + c_{m-1}\mathbf{a}^{m-1}$
- La multiplicación $c = a * b$ se puede expresar como:
 - $c = a * b = (a_0 + a_1\mathbf{a} + \dots + a_{m-1}\mathbf{a}^{m-1}) * b$
 - $c = (\dots(((a_0b) + a_1ba) + a_2ba^2) + \dots) + a_{m-1}ba^{m-1}$



28

Multiplicación por x

- $D = xA(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{m-1}x^{m-1}$
- $D = a_0x + a_1x^2 + \dots + a_{m-1}x^m \dots\dots\dots (1)$
- $P(x) = p_0 + p_1x + \dots + p_{m-1}x^{m-1} + x^m$
- $x^m = p_0 + p_1x + \dots + p_{m-1}x^{m-1} \text{ mod } P(x) \dots\dots(2)$
- **sust. (2) en (1):**
- $D = a_0x + a_1x^2 + \dots + a_{m-1}[p_0 + p_1x + \dots + p_{m-1}x^{m-1}]$
- $D = [a_{m-1}p_0] + [a_0 + a_{m-1}p_1]x + \dots + [a_{m-2} + a_{m-1}p_{m-1}]x^{m-1}$
- $D = d_0 + d_1x + \dots + d_{m-1}x^{m-1}$
- **En general:**
- $d_0 = a_{m-1}p_0$ y $d_i = a_{i-1} + a_{m-1}p_i$

29


Arquitectura para $xA(x)$:

  

$p_i \in \text{GF}(2) = \{0,1\}$ y se usa un **Linear Feedback Shift Register**

30

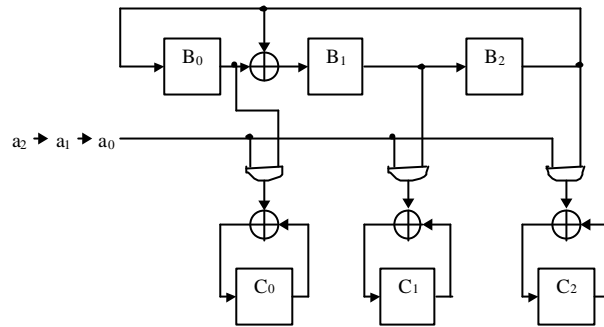Multiplicador LSB-first para $GF(2^3)$ con $p(x) = x^3 + x + 1$



Realiza una multiplicación en m ciclos de reloj.

31


Observaciones y consideraciones

- Si realizamos el código VHDL y hacemos la síntesis como hasta hoy lo hemos hecho lo más probable es que sigamos enfrentando los mismos problemas en su implementación en el FPGA.
- Pero, examinando la estructura del FPGA, derivamos las siguientes observaciones:

32

Observaciones y consideraciones

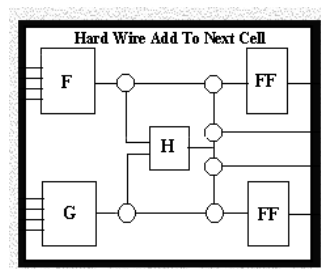- En los FPGA´s Virtex, cada slice cuenta con dos generadores de función de cuatro entradas.



33

Observaciones y consideraciones

- Cada generador puede ser utilizado para realizar funciones muy simples o más complejas.
- Ya sea una compuerta de dos entradas o un registro de corrimiento de 16 bits.
- Ojo!
 - Con 12 registros de corrimiento de 16 bits se puede construir un LFSR de 192 bits.

34

Observaciones y consideraciones

- Esto requiere de 12 generadores de función para construirlo, es decir de 6 slices del FPGA!
- Para un multiplicador de 192 bits, se han de agregar 192 celdas que ocuparán 1 flip-flop + 1 AND, requiriendo cada celda de 1/2 slice, es decir 96 slices para un total de 102 slices = 51 CLB´s !!

35

Trabajo inmediato

- Construcción del multiplicador SLB-first.
- Síntesis y simulación para verificación de resultados esperados.
- Usar este multiplicador como base para el diseño de un multiplicador por dígitos que mejorará considerablemente la complejidad en tiempo del corcuito.

36